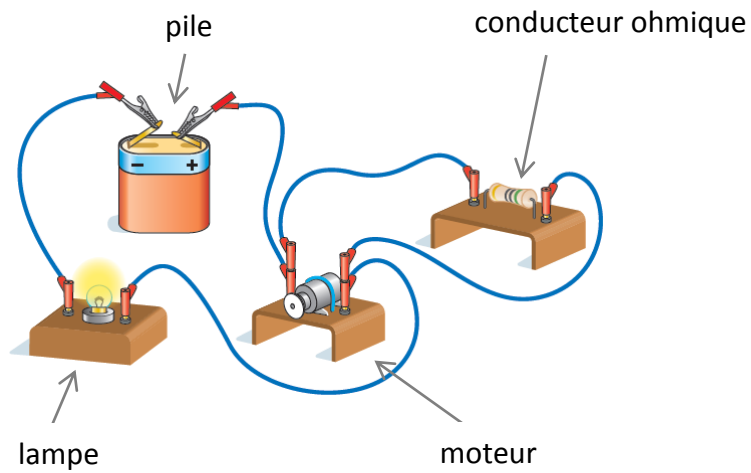


SITUATION 1



- Les dipôles sont en série s'ils forment **une seule boucle**, donc ici, la pile, la lampe et le moteur sont les dipôles en série.
- Les dipôles sont en dérivation s'ils forment **au moins deux boucles**, donc ici, le conducteur ohmique et le moteur sont les dipôles en dérivation.