

Chapitre 11

Pour vérifier les acquis p. 246

Situation 1

Exemple de réponse attendue

Pour mesurer l'intensité du courant électrique qui traverse L, on peut brancher l'ampèremètre à 3 endroits différents : entre le point A et L, entre L et R₂ et entre R₂ et le point B. En effet, l'intensité du courant électrique est la même en chaque point d'une branche d'un circuit électrique.